
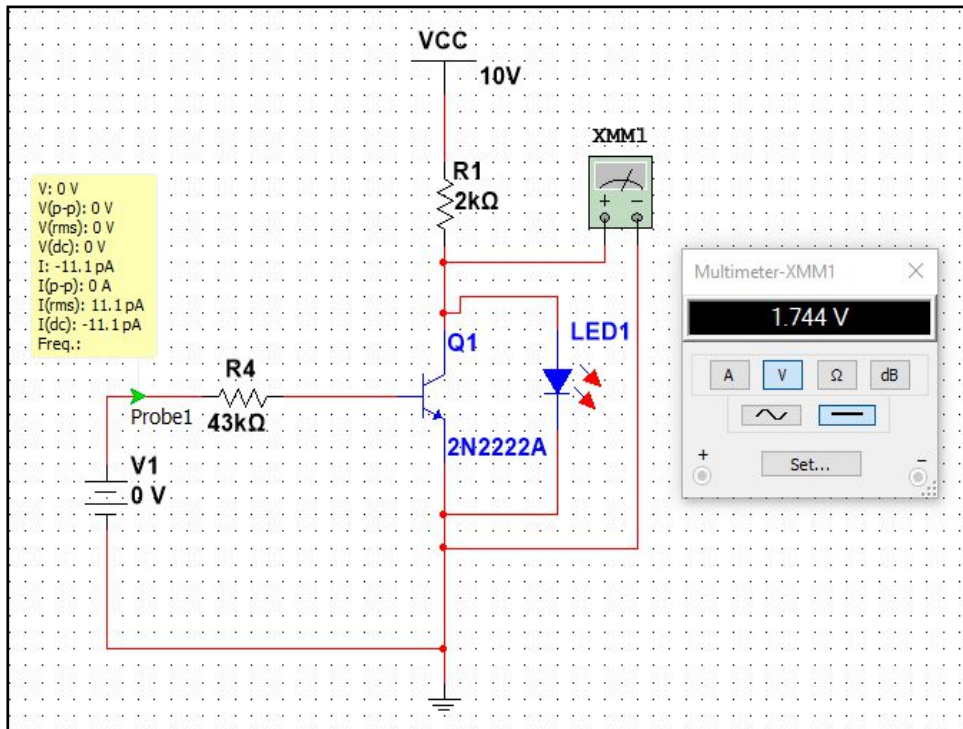
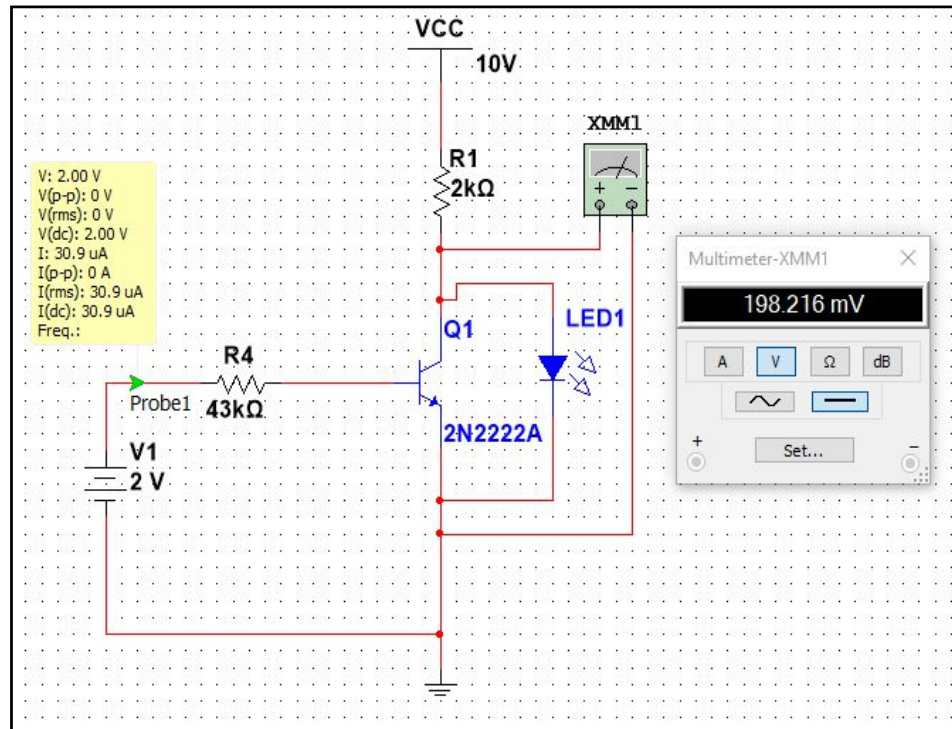
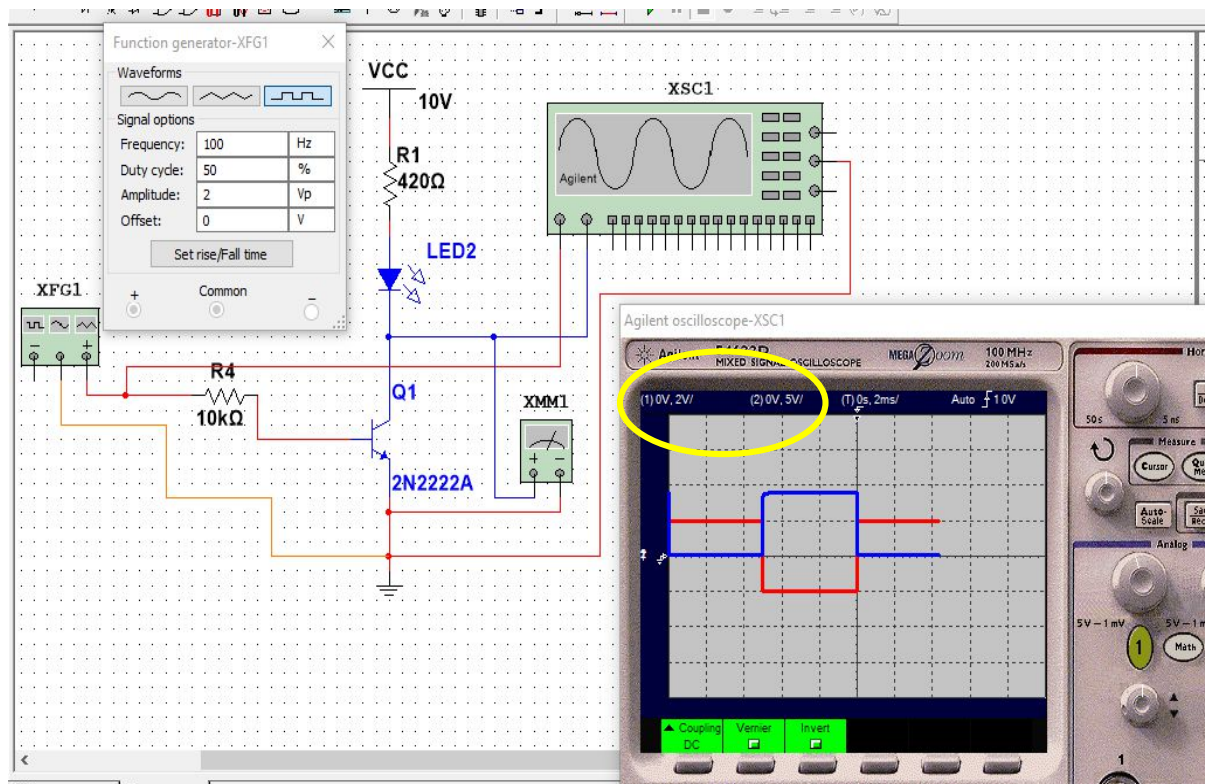



BJT in Switching mode (**Cut-OFF** region)BJT in Switching mode (**Saturation** region)

Input/Output Signals


Red : Input, Bleu : V_{collector} (V_o)

More precision

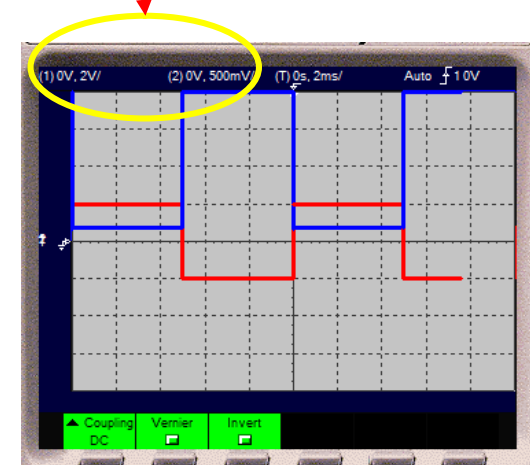

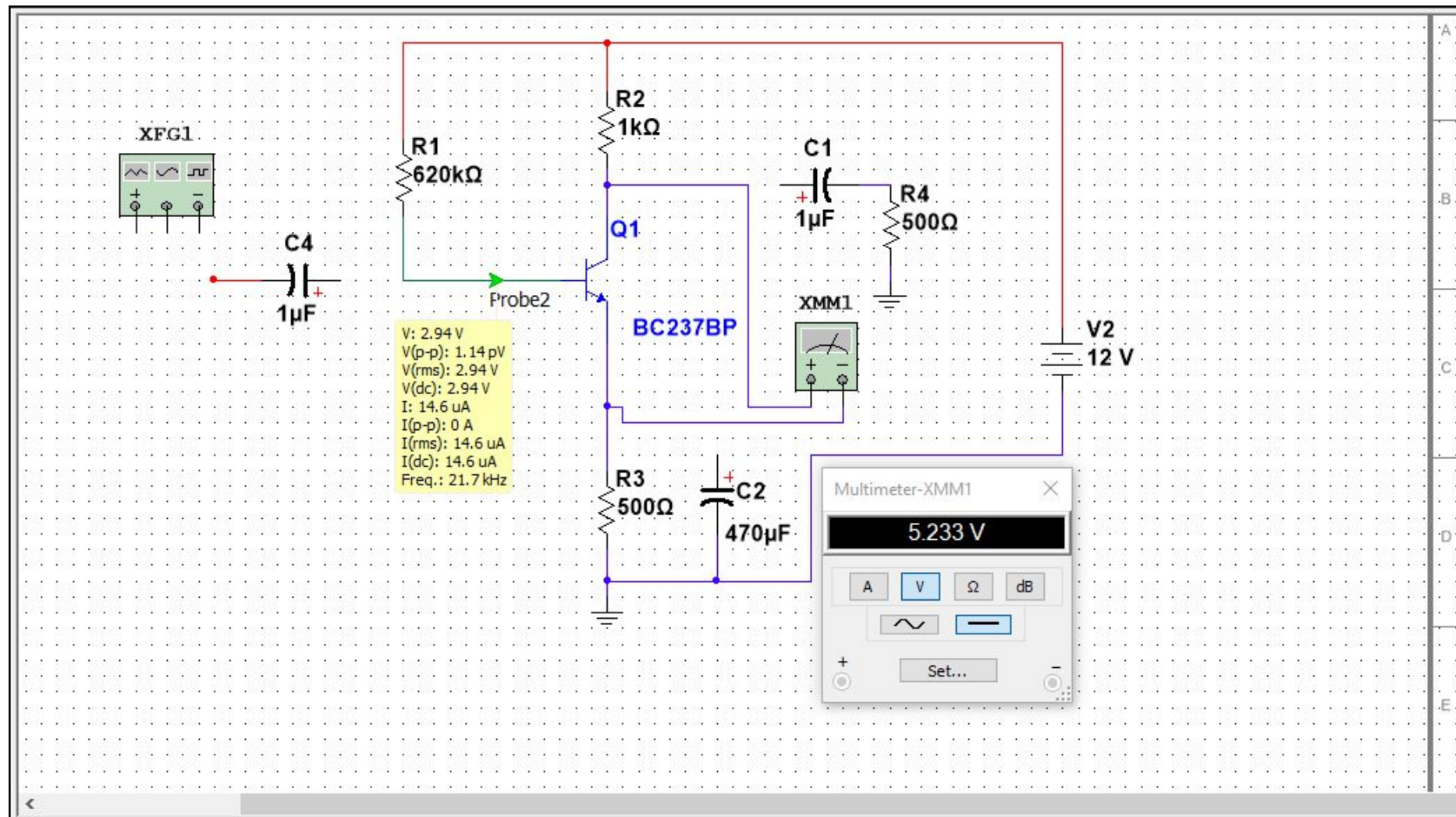BJT Amplification (BJT Biasing, DC Analysis)

BJT Amplification (AC Analysis)

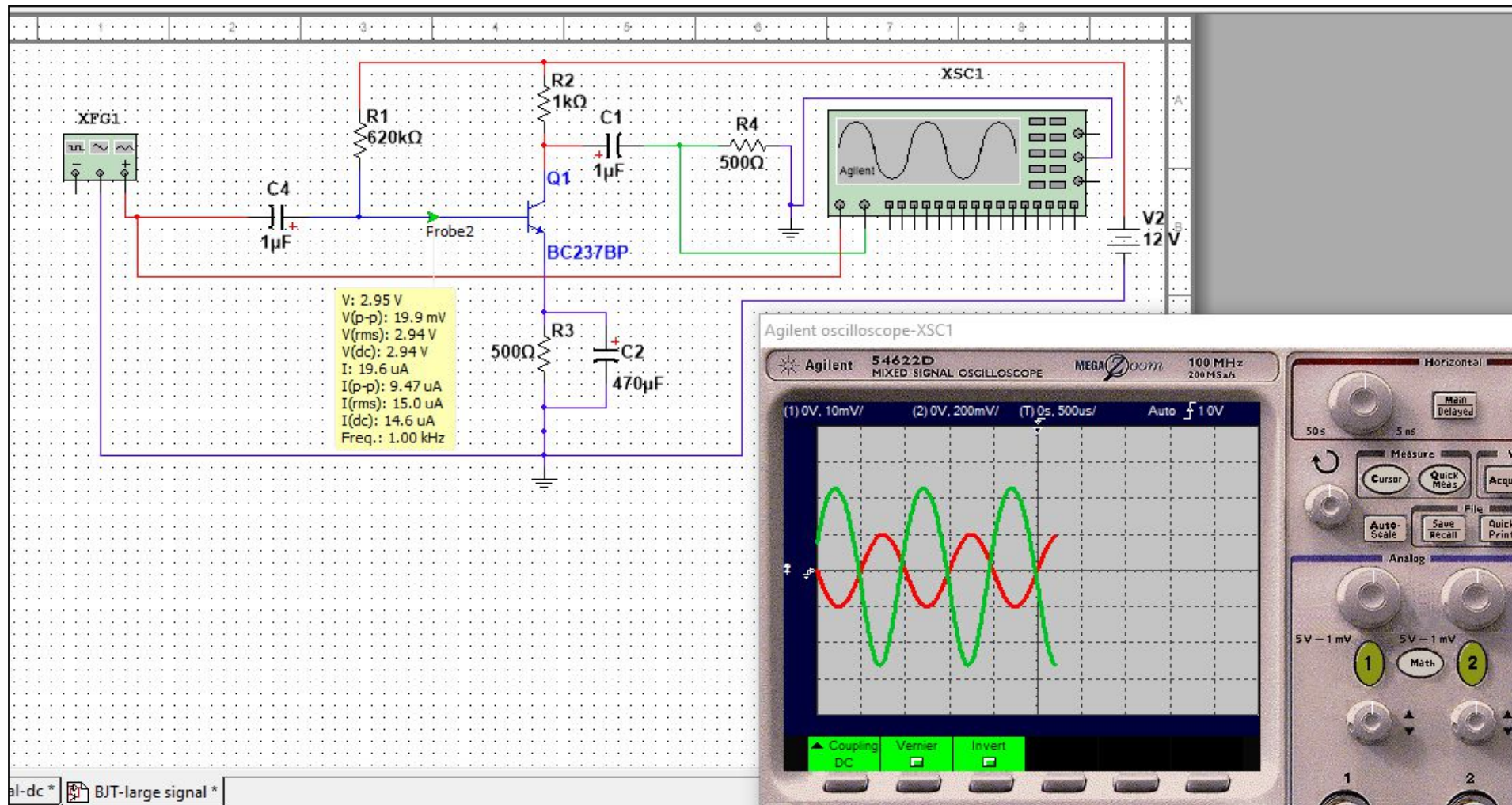

Teacher : Dr SADOUKI L.